
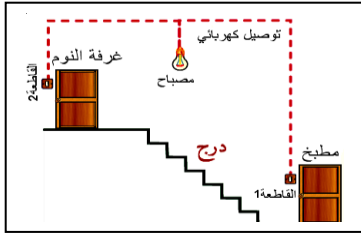


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.	المستوى : الأولى متوسط	الاستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 05 : دارة كهربائية ذهاب - إياب	المدة : 1 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف على الإنارة " ذهاب - إياب " و مبدأ تشغيلها. - يحقق دارة " ذهاب - إياب " مستعينا بمخطط ويشغلها.		❖ العبارات المطلوب تخطيها : - مبدأ عمل دارة من نوع " ذهاب - إياب ".	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها : - وضعية تجريبية لمعرفة التحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين للتوصل لفهم مبدأ عمل دارة " ذهاب - إياب ".		• السندات التعليمية المستعملة : أعمدة كهربائية، مصابيح، أسلاك توصيل، قاطعتين من نوع " ذهاب - إياب ".	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح أسئلة حول درس تركيب الدارات الكهربائية.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : نتحكم في اشتعال مصباح الدرج من مكانين مختلفين متباعدين بقاطعتين حيث نشغله من مكان ونطفئه من مكان آخر . • في رأيك كيف يمكن أن يكون تركيب هذه الدارة؟ • اقترح مخطط نظامي لهذا التركيب الكهربائي؟	يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. مفهوم دارة ذهاب - إياب : النشاط 01: التعرف على الدارة من نوع " ذهاب - إياب " : إليك الأدوات التالية: بطارية أعمدة (4,5V) ، مصباح (3V) ، أسلاك توصيل، قاطعتين من نوع ثلاثية المراتب (ذهاب - إياب) . - حقق التركيب الكهربائي للدارة المبينة في الشكل 01 المقابل (وثيقة 07 ص 85 من الكتاب) . 	- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرفون على القاطعة المستعملة و خصائصها . - محاولة رسم المخطط النظامي لدارة ذهاب - إياب . - يتعرف على المواضع التي يتوهج فيها المصباح .	

الملاحظة:

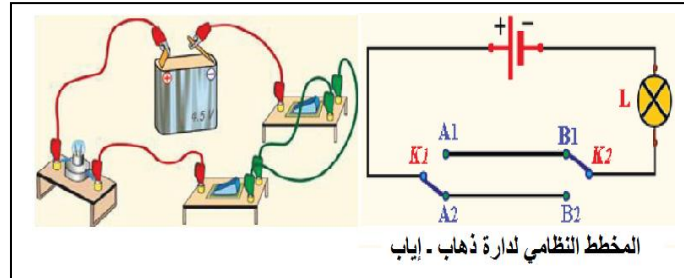- القاطعة من نوع "ذهاب - إياب".
- الاختلاف بين القاطعة البسيطة و القاطعة من نوع "ذهاب - إياب" (المزدوجة) ثلاثية المراتب و يمكنها التحكم في اشتعال المصباح من مكانين مختلفتين.
- المخطط النظامي لدارة ذهاب - إياب.




حالة المصباح	القاطعة K_2	القاطعة K_1
متوهج	B_1	A_1
منطفئ	B_2	A_1
منطفئ	B_1	A_2
متوهج	B_2	A_2

- يتوهج المصباح في دارة كهربائية من نوع ذهاب - إياب فقط إذا كانت للقاطعتين نفس الوضعية.

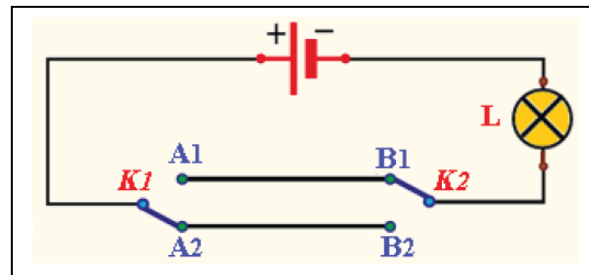2. جدول الحقيقة لدارة ذهاب - إياب:

النشاط 02:

إليك مخطط الدارة الكهربائية من نوع ذهاب - إياب .




إليك جدول الترميز:

الرمز	حالة المصباح
1	مصباح متوهج
0	مصباح منطفئ

إعتمادا على المخطط و جدول الترميز أكمل الجدول التالي:

حالة المصباح	القاطعة K_2	القاطعة K_1
1	B_1	A_1
0	B_2	A_1
1	B_1	A_2
0	B_2	A_2

النشاط
التعلمي 02
ومناقشته

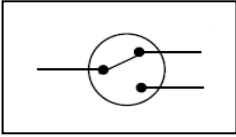	- قاطعة من نوع ذهاب - إياب 	النتيجة: الدارة الكهربائية من نوع ذهاب - إياب : هي دارة كهربائية تسمح بالتحكم في اشعال أو إطفاء مصباح من مكانين مختلفين متباعدين مثل (الرواق، الدرج...) لتحقيقها نستعمل قاطعتين من نوع ذهاب - إياب. قاطعة من نوع ذهاب - إياب: و هي قاطعة مزدوجة و لها 3 مرابط ورمزها النظامي هو: 	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 01،02،03،04 ص 88	تقويم الموارد المعرفية