



| الكفاءة الختامية                                                                           | مركبات الكفاءة                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .</p> | <p>- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية</p> <p>- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي</p> <p>- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي</p>                                        |
| هدف وضعيَّة ادماج التعلّمات                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>المعارف و مواضيع<br/>الادماج</p>                                                        | <p>- مفهوم الدارة الكهربائية</p> <p>- تركيب الدارات الكهربائية (تسلسل -تفرع) مع احترام الدلالات</p> <p>- الدارات الكهربائية المستقصرة (الرابط على التفرع).</p> <p>- آثار استقصار دارة كهربائية</p> <p>- كيف تجنب الدارة المستقصرة</p>                                     |
| <p>الكفاءات العرضية<br/>المستهدفة من الادماج</p>                                           | <p>- يستعمل الترميز العالمي</p> <p>- يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.</p> <p>- ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات</p> <p>- ملائمة لحل وضعيات مشكلة.</p> <p>- يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول والبيانات</p> |
| <p>القيم و السلوكات<br/>المستهدفة</p>                                                      | <p>- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.</p> <p>- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.</p> <p>- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.</p>                                          |
| <p>نمط السندات التعليمية<br/>المطلوب تجنبها<br/>لتعلم الادماج</p>                          | <p>- بطارية أعمدة 3v-ومصباحين دلالة كل واحد منهما 3v -قاطعة بسيطة-اسلاك توصيل</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>العقبات التي يمكن<br/>أن تعترض الاجراء</p>                                              | <p>- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا للوصول الى المخطط النظامي</p> <p>- قلة الوسائل التطبيقية</p> <p>-عدم اتساع الحجم الساعـــي (مع تعداد التلاميذ الكثر ) .</p>                                                                                                              |

ماذا ندم؟

كيف ندم؟

## سير وضعيّة ادماج التعلّمات

| المراحل    | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنشطة التلميذ                                                                                                      | المدّة | الملاحظة |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| نص الوضعية | <p><b>نص الوضعية:</b></p> <p>انشاء حصة الاعمال المخبرية احضر الأستاذ العناصر الكهربائية وطلب منهم:</p> <p>1- تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبتهما؟</p> <p>2- صل سلك ناقلا بين طرفي احد المصباحين (تركيب دارة السؤال 1)</p> <p>2-1-صف ماذا تلاحظ ؟</p> <p>2-ب-ماهي الآثار الناجمة عن هذا الاستقصار ؟</p> <p>3- من خلال ما درست حول الدارة المستقصرة توصلت ان هناك حلول لتجنبها : -اذكر اثنين منها ؟</p> <p><b>السندات:</b> بطارية أعمدة 3v-ومصباحين دلالة كل واحد منهما 3v -قاطعة بسيطة-اسلاك توصيل</p> <p><b>التعليمية:</b> مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا حسب كل طلب؟</p> | <p>يقروون الوضعية جيدا</p> <p>- يفكرون فيها ضمن أفواج</p> <p>لأستعاب الوضعية</p> <p>يجيبون عن الأسئلة المطلوبة</p> | 20د    |          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |        | 40د      |
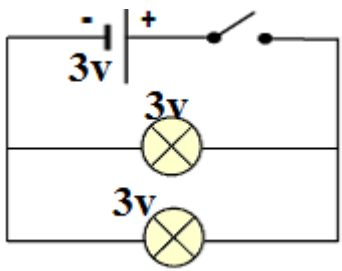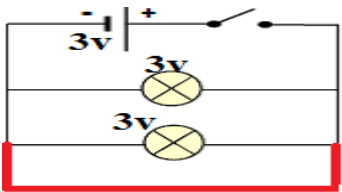
| المعايير                                               | المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الملاحظات                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>الترجمة السليمة</p> <p>للموضوع</p> <p>(الوجاهة)</p> | <p><b>1ج:</b> تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبها</p> <p><b>2ج:</b> ذكر ماذا يحدث بعد وصل السلك الناقل والتوصل الى الاثار الناجمة عن هذا الاستقصار</p> <p><b>3ج:</b> ذكر حلين لتجنب حدوث هذا الاستقصار</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية</p> <p>- لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع</p> |
| <p>الاستخدام السليم</p> <p>لأدوات المادة</p>           | <p><b>1- مفهوم الدارة الكهربائية:</b> هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية (مثل مصباح-المحرك..) وتحتوي على مولد واحد على الأقل</p> <p><b>1-ب:</b> المصباحان يتوهجان بصفة عادية في حالة الربط على التفرع في هذه وذلك لتواجد مولد واحد دلالتة (3v) يوافق دلالتتي المصباحين (3v) الحالة اما في حالة الربط على التسلسل يكون توهجهما ضعيف لعدم تواف الدلالات</p> <p><b>- رسم مخطط الدارة على التفرع:</b></p>  <p><b>2-ب:</b> بعد وصل السلك الناقل بين طرفي احد المصباحين نلاحظ انه لا يشتعل المصباحان مع سخونة في البطارية لان التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل</p>  <p><b>2-ب:</b> آثار استقصار الدارة الكهربائية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .</li> <li>- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد</li> </ul> <p><b>3- لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي .</li> <li>- وضع منصهرة في الدارة الكهربائية</li> <li>- لحماية الأجهزة</li> </ul> | <p>- تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله</p>     |
| <p>الانسجام - التميز</p> <p>والاقتان</p>               | <p>انسجام التفسير المقدم مع التركيبية الموافقة</p> <p>-تنظيم المنتج واضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |

الأستاذ: باشا محمد

### نص الوضعية:

الأستاذ: ياسا محمد