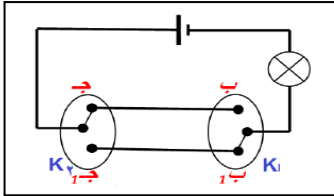
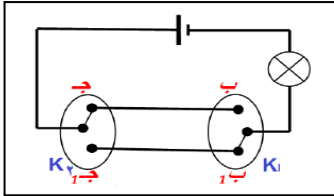
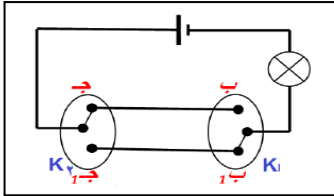


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 09 : وضعية إدماج التعلم	المدة : 1 سا	

هدف وضعية إدماج التعلم			
ماذا ندمج؟	المعارف و مواضيع الإدماج: - مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة. - الربط على التسلسل و التفرع و خصائص كل منها. - التحكم في تشغيل دارة كهربائية. - دارة ذهاب - إياب. - الدارة المستقصرة و كيفية تجنبها و مراعات شروط الأمن الكهربائي. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل مشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لأريه، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).		
	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - صورة توضيحية. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى المخطط النظامي. - غياب الاختبار التجريبي لأن المطلوب تقديم دون تجريب. - صعوبة الربط بين دلالة كل من المصباح و دلالة العمود في الحالة المركبة (أكثر من مصباح أو عمود). - صعوبة التحكم في عاملين بأن واحد: نوع الربط من جهة دلالة المصباح و مولد التغذية من جهة أخرى.		
كيف ندمج؟			

إجراء وضعية تعلم إدماج			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية	نص الوضعية: أراد علي و عائلته قضاء العطلة في بيتهم الموجود بالريف، لكنهم وجدوا به عدة مشاكل و عيوب متعلقة بالكهرباء و كان البيت يعمل بمولد لتيار كهربائي. المشكل 01: إضاءة المصابيح ضعيفة جدا. المشكل 02: المستودع طويل جدا و له مدخلان أحدهما في بداية المستودع و الآخر في نهايته و لابد من وضع قاطعة عند كل	- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من الجدول. - يفهم التعليمية المعطاة و يستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة	

المطلوب:	مدخل لتسهيل التحكم في إنارته أثناء الدخول و أثناء الخروج. المشكل 03: الالتماس المستمر بين أسلاك التوصيل و الشرارات الكهربائية التي تتسبب في فتح القاطع الآلي باستمرار و انقطاع الكهرباء عن المنزل. التعليمة: 1- ضع نفسك مكان علي و حاول تحديد سبب كل مشكل و كيفية اصلاحه. 2- ما هي الاحتياطات الأمنية التي يقصدها الوالد؟	في التعليمة. - يستخدم المعطيات المتوفرة في التي يحتاجها و حسب التعليمة. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعرض المنتج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب. - يعمل باستقلالية قدر الامكان.
المناقشة	- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء و يعد للخطة العلاجية.	

معايير و مؤشرات التقويم														
معايير	مؤشرات	الملاحظات												
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- <table border="1"> <tr> <th>المشكل</th><th>السبب</th><th>الحل</th></tr> <tr> <td>المشكل 01</td><td>- دلالة المولد أقل من دلالة المصابيح. - المصابيح مبربطة على التسلسل.</td><td>- استعمال مولد بدلالة كهربائية مناسبة. - تقليل من عدد المصابيح المضاءة. - ربط المصابيح على التفرع.</td></tr> <tr> <td>المشكل 02</td><td>نوع الدارة الكهربائية لا يساعد على التحكم في مصباح من مكانين مختلفين.</td><td>- استعمال دارة كهربائية من نوع ذهاب - إياب. </td></tr> <tr> <td>المشكل 03</td><td>- عدم وجود المادة العازلة المستعملة في تغليف الأسلاك.</td><td>- عزل الأسلاك عن بعضها البعض و تغليف مكان التلامس بمادة عازلة.</td></tr> </table>	المشكل	السبب	الحل	المشكل 01	- دلالة المولد أقل من دلالة المصابيح. - المصابيح مبربطة على التسلسل.	- استعمال مولد بدلالة كهربائية مناسبة. - تقليل من عدد المصابيح المضاءة. - ربط المصابيح على التفرع.	المشكل 02	نوع الدارة الكهربائية لا يساعد على التحكم في مصباح من مكانين مختلفين.	- استعمال دارة كهربائية من نوع ذهاب - إياب. 	المشكل 03	- عدم وجود المادة العازلة المستعملة في تغليف الأسلاك.	- عزل الأسلاك عن بعضها البعض و تغليف مكان التلامس بمادة عازلة.	- تقبل تركيبة واحدة من بين التركيبات الممكنة. - تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح و المولد. - تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد. - تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشعاله.
المشكل	السبب	الحل												
المشكل 01	- دلالة المولد أقل من دلالة المصابيح. - المصابيح مبربطة على التسلسل.	- استعمال مولد بدلالة كهربائية مناسبة. - تقليل من عدد المصابيح المضاءة. - ربط المصابيح على التفرع.												
المشكل 02	نوع الدارة الكهربائية لا يساعد على التحكم في مصباح من مكانين مختلفين.	- استعمال دارة كهربائية من نوع ذهاب - إياب. 												
المشكل 03	- عدم وجود المادة العازلة المستعملة في تغليف الأسلاك.	- عزل الأسلاك عن بعضها البعض و تغليف مكان التلامس بمادة عازلة.												

	2- الإحتياطات الأمنية الواجب مراعاتها: - استعمال نوعية جيدة من أسلاك التوصيل و مغلفة جيدا بالمادة العازلة. - الفرز و العزل و التغليف الجيد لأسلاك التوصيل خاصة في أماكن التفرع. - جعل الدارات الكهربائية في أماكن مرتفعة عن الأرض لحماية الأطفال و بعيدة عن تسرب الماء. - استعمال القاطع و المنصهرات.	
	- انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبة الموافقة لها. - لا يخلط بين تركيبين متعارضتين في الشروط المطلوبة.	الانسجام
	- إضافة التركيبات المستبعدة و التي لا تحقق الشروط و تعليل هذا الاستبعاد. - استخدام ربط الأعمدة على التسلسل للحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة. - الإشارة في حالة الإضاءة في كل حالة مقدمة خاصة زيادة شدة الإضاءة أو انخفاضها. - تنظيم المنتج و إضافة عناصر لتوضيح مثل: تسمية العقد، إعطاء رموز لعناصر الدارة...	التميز و الإتيقان