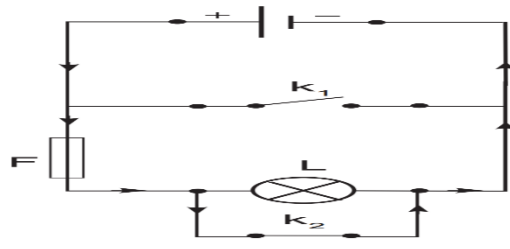
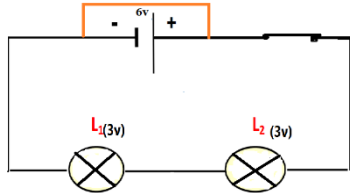
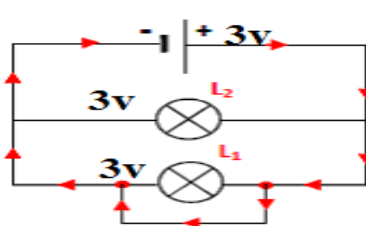
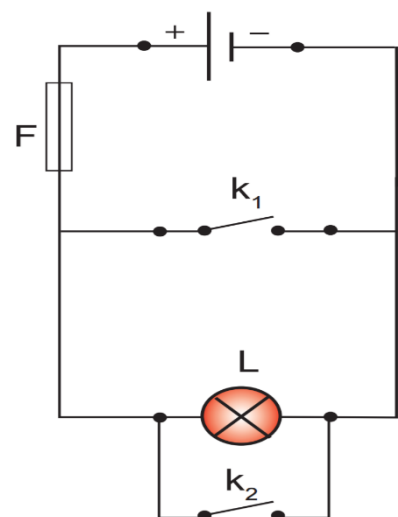


مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
هدف وضعية تعلم الادماج	
- الدارات الكهربائية المستقصرة (الربط على التسلسل - الربط على التفرع). - آثار استقصار دارة كهربائية. -الحماية في المنزل (المنصهر)	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - . يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - يمنذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول والبيانات	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعتين بسيطتين - منصهرة - اسلاك توصيل	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا للوصول الى المخطط النظامي - قلة الوسائل التطبيقية -عدم اتساع الحجم الساعـي (مع تعداد التلاميذ الكثر) .	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

ماذا ندم ج؟

كيف ندم ج؟

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نقل الوضيعة	نص الوضيعة: طلب الأستاذ من تلامذته تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة وفق الشروط التالية : 1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية وإذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من النحاس فإن المصباحان ينطفئان 2- ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:  3- اين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد ؟ قدم مخططا لهذا الاقتراح ؟ السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعتين بسيطتين-منصهرة- اسلاك توصيل التعليمة: مثل لكل دائرة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا لموضع المنصهرة	يقرؤون الوضيعة جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضيعة يجيبون عن الأسئلة المطلوبة	20د	
			40د	

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع	- تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمات المطلوبة: ج1: تقديم دارة كهربائية تحتوي مصباحان على التسلسل وأخرى على التفرع مع وضع السلك النحاسي بين طرفي عنصر كهربائي ينطفئان ج2: ذكر ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة ج3: ذكر الوضع الصحيح للمنصهرة لحماية الدارة الكهربائية جيدا	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله	1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية ينطفئان إذا وصل طرفي عنصر واحد بسلك نحاسي: على التسلسل  على التفرع  ج2: القاطعة 1 مفتوحة والقاطعة 2 مغلقة : لا يشتغل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة ج3: وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره ولكنه لا يحمي العمود الكهربائي. ولجعله يحمي كل من العمود والمصباح يجب وضعها مباشرة بعد العمود الكهربائي 	الاستخدام السليم لأدوات المادة
	انسجام التفسير المقدم مع التركيبية الموافقة تنظيم المنتج وإضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة	الانسجام - التميز والالتقان

متوسطة قريش
محمد سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية


المقطع (2): الدارات الكهربائية المستقصرة

الحصة التعليمية: وضعية تعلم الإدماج 2

نص الوضعية:

طلب الأستاذ من تلامذته تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة وفق الشروط التالية:

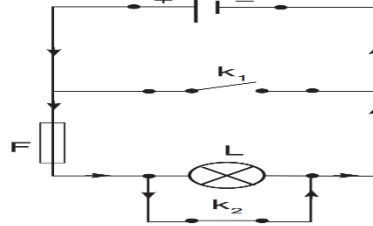1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية وإذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من النحاس فإن المصباحان ينطفئان



2- ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:

3- أين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد؟ قدم مخططا لهذا الاقتراح؟

المسندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3V) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3V) - قاطعتين بسيطتين - منصهرة - أسلاك توصيل



التعليمة: مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا لموضع المنصهرة

1- الإجابة:

1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية ينطفئان إذا وصل طرفي عنصر واحد بسلك نحاسي:


على التفرع

على التسلسل

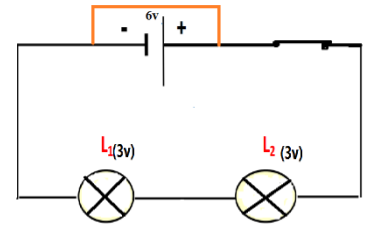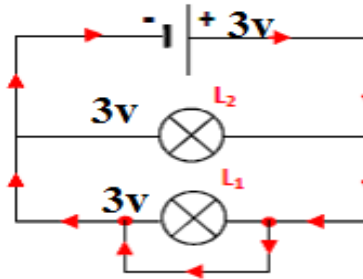

2- القاطعة 1 مفتوحة والقاطعة 2 مغلقة: لا يشتغل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة

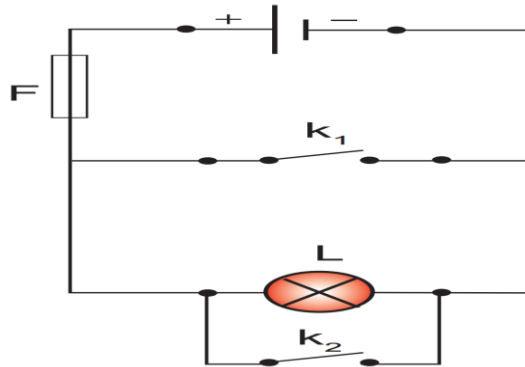3- وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره ولكنه لا يحمي العمود الكهربائي. ولجعله يحمي كل من العمود والمصباح يجب وضعها مباشرة بعد العمود الكهربائي



الأستاذ: باشا محمد