

المستوى: أولى متوسط المؤسسة : قریش محمد-سیدی موسی شلف المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان :الظواهر الكهربائية المقطع التعليمي 1: الدارات الكهربائية الوحدة التعليمية : وضعية تعلم الادماج 1
المدة: 1 سـ التاريخ: 2020/2019 الأستاذ: باشا محمد





البطاقة رقم: 07

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة
- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي
هدف وضعية تعلم الادماج	
ماذا ندم؟	المعارف و مواضيع الادماج - مفهوم الدارة الكهربائيّة - مصباح التوهج - انواع الربط (التسلسل-التفرع-المختلط) - دارة "ذهاب-إياب"
	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج - يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول والبيانات
	القيم و السلوكات المستهدفة - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.
	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعة بسيطة - قاطعتين "ذهاب-إياب" - اسلاك توصيل
كيف ندم؟	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء - صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا للوصول الى المخطط النظامي - صعوبة الربط بين دلالة المصباح ودلالة المولد - عدم اتساع الحجم الساعي (مع تعداد التلاميذ الكثر) .

سير وضيعة تعامل الامم اج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نقل الوضيعة	نص الوضيعة: تنظم كل عام مسابقات بين المتوسّطات لكي تتبادل المعارف الفكرية واكتشاف مواهب في ميدان العلوم الفيزيائية كون ان هذه المسابقة عنوانها الفيزيائي الصغير حين حان وقت المسابقة طلب من المتسابقين انجاز دارات كهربائية مختلفة التركيبات ورسم مخططاتها النظامية محترما الدلالات (دلالة المصباح- دلالة المولد) في مدة لا تفوق 40 دقيقة السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعة بسيطة- قاطعتين "ذهاب-ايب"- اسلاك توصيل التعليمية: تخيل نفسك انت احد المتسابقين واجب عن الأسئلة التالية: 1- قدم تركيبا يتضمن مصباحين يشتعلان بصفة عادية ؟ 2- اقترح تركيبة أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذ فتحنا القاطعة تبقى 2 منها مشتعلة؟ 3- انجز دائرة تحتوي على مصباح واحد يمكننا التحكم فيه من مكانين مختلفين ؟ ملاحظة: كل إجابة سؤال ترفق برسومات تخطيطية ؟	يقرؤون الوضيعة جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضيعة يجيبون عن الأسئلة وذلك بالاجابة عن الأسئلة	20د	
			40د	

شبكة التقويم:

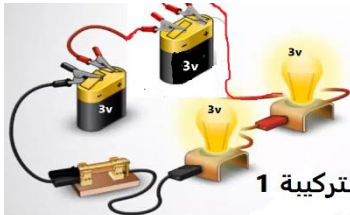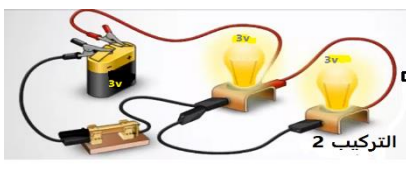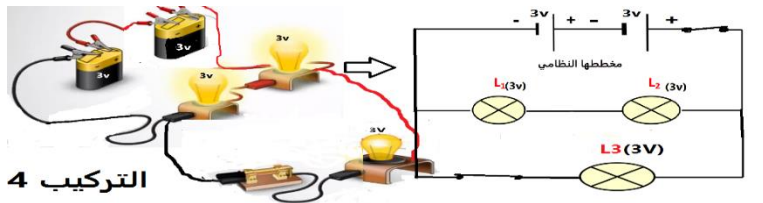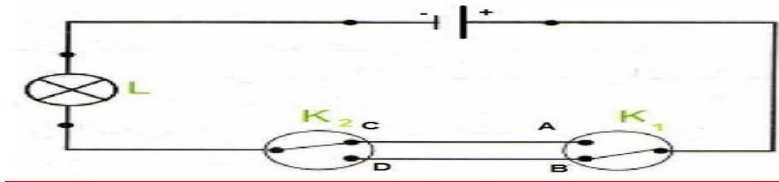المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمات المطلوبة: ج1: تقديم دارة كهربائية تحتوي مصباحان على التسلسل وأخرى على التفرع ج2: تقديم دارة تحتوي 3 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد ج3: تقديم دارة تحتوي على مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين عن طريق قاطعتين "ذهاب-إياب"	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- مصباحان على التسلسل:  1-ب: مصباحان مربوكان على التفرع:  2-أ: ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في أحد الفروع -  2-ب: ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد  3- مصباح موصول مع قاطعتين "ذهاب-إياب": 	تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافقت فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشعاله
الانسجام - التميز والانتقان	انسجام التفسير المقدم مع التركيبات الموافقة تنظيم المنتج وإضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة	

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (1): الظواهر الكهربائية
المقطع (1): الدارات الكهربائية
الحصة التعليمية: وضعية تعلم الإدماج 1

نص الوضعية:

تنظم كل عام مسابقات بين المتوسطات لكي تتبادل المعارف الفكرية واكتشاف مواهب في ميدان العلوم الفيزيائية من بين هذه المسابقات عنوانها الفيزيائي الصغير حين حان وقت المسابقة طلب من المتسابقين انجاز دارات كهربائية مختلفة التركيبات ورسم مخططاتها النظامية محترما الدلالات (دلالة المصباح- دلالة المولد) في مدة لا تفوق 40 دقيقة


السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3V) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3V) - قاطعة بسيطة - قاطعتين "ذهاب-ايب" - اسلاك توصيل
التعليمية: تخيل نفسك انت احد المتسابقين واجب عن الأسئلة التالية:

- 1- قدم تركيبا يتضمن مصباحين يشتعلان بصفة عادية ؟
- 2- اقترح تركيبية أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذ فتحنا القاطعة تبقى 2 منها مشتعلة؟
- 3- انجز دائرة تحتوي على مصباح واحد يمكننا التحكم فيه من مكانين مختلفين ؟ **ملاحظة:** كل إجابة سؤال ترفق برسومات تخطيطية ؟

1- الإجابة:



1- أ- مصباحان على التسلسل - ب- مصباحان مربوطان على التفرع

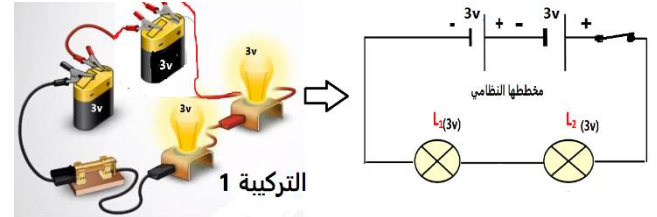1- أ- مصباحان على التسلسل - ب- مصباحان مربوطان على التفرع



2- ب- ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد

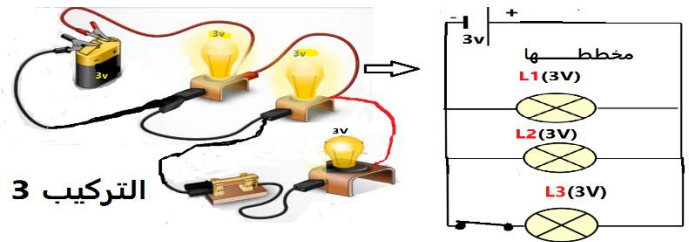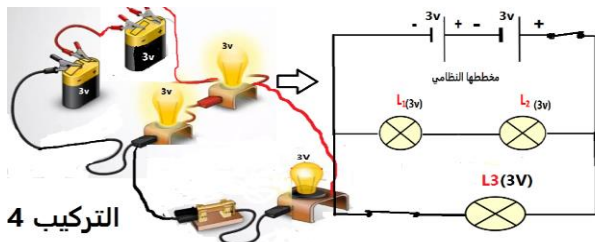2- أ- ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع



3- مصباح موصول مع قاطعتين "ذهاب إياب":

