

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ عند غلق القاطعة يشعل المصباحان معا وبففس شدة الإضاءة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الثاني لأن دارته مفتوحة.	الربط على التوالي		التركيب 1
✓ عند غلق القاطعة يشعل المصباحان معا بشدة إضاءة قوية. ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الثاني مشتعل لأن دارته مغلقة.	الربط على التفرع		التركيب 2

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ عند غلق القاطعة يشعل المصباحان معا وبففس شدة الإضاءة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الثاني لأن دارته مفتوحة.	الربط على التسلسل		التركيب
✓ عند غلق القاطعة يشعل المصباحان معا بشدة إضاءة قوية. ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الثاني مشتعل لأن دارته مغلقة.	الربط على التفرع		التركيب



الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ عند غلق القاطعة يشعل المصباحان معا وبفئس شدة الإضاءة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الثاني لأن دارته مفتوحة.	الربط على التوالي		التركيب
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا بشدة إضاءة قوية. ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الثاني مشتعل لأن دارته مغلقة.	الربط على التفرع		التركيب



الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا وبفس شدة الإضاءة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الثاني لأن دارته مفتوحة.	الربط على التوالي		
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا بشدة إضاءة قوية. ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الثاني مشتعلا لأن دارته مغلقة.	الربط على التفرع		

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا وبفس شدة الإضاءة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الثاني لأن دارته مفتوحة.	الربط على التسلسل		
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا بشدة إضاءة قوية. ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الثاني مشتعلا لأن دارته مغلقة.	الربط على التفرع		

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا و بنفس شدة الإضاءة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الثاني لأن دارته مفتوحة.	الربط على التوالي		
✓ عند غلق القاطعة يشتعل المصباحان معا بشدة إضاءة قوية. ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الثاني مشتعلا لأن دارته مغلقة.	الربط على التفرع		

الملاحظة	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
✓ توهج ضعيف جدا للمصباح , لأن دلالة العمود الكهربائي أصفر من دلالة المصباح.		
✓ توهج ضعيف للمصباح , لأن دلالة العمودين أصفر بقليل من دلالة المصباح.		
✓ توهج المصباح بشكل عادي , لأن دلالة الأعمدة توافق دلالة المصباح.		

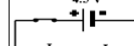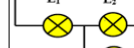تركيب الدارة الكهربائية	مخططها النظامي	نوع الربط	الملاحظة
 التركيب		الربط المتขนلي	- المصباحين L_2 و L_3 معا مبروطين على التسلسل مع المصباح L_1 - المصباحين L_2 و L_3 مبروطين على التفرع.
 التركيب			- شدة إضاءة المصباح L_3 أكبر من المصباحين L_1 و L_2. - المصباحين L_1 و L_2 مبروطين على التسلسل. - المصباحين L_1 و L_2 معا مبروطين على التفرع مع المصباح L_3. - عند نزاع المصباح L_3 يبقى المصباحان L_1 و L_2 متوهجان . لأن المصباحان على التفرع مع المصباح L_3 (دائرة مغلقة).

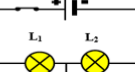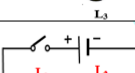تركيب الدارة الكهربائية	مخططها النظامي	نوع الربط	الملاحظة
 التركيب 0		الربط المتعدد	- المصابيح L_2 و L_3 معا مبروتين على التسلسل مع المصباح L_1 - المصابيح L_2 و L_3 مبروتين على التفرع.
 التركيب 0			- شدة إضاءة المصباح L_3 أكبر من المصابيح L_1 و L_2. - المصابيح L_1 و L_2 مبروتين على التسلسل. - المصابيح L_1 و L_2 معا مبروتين على التفرع مع المصباح L_3. - عند نزع المصباح L_3 يبقى المصابيح L_1 و L_2 متوهجان . لأن المصباحان على التفرع مع المصباح (L_3 دائرة مغلقة).

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
- المصابيح L_2 و L_3 معا مربوطين على التسلسل مع المصباح L_1 - المصابيح L_2 و L_3 مربوطين على التفرع.	الربط المختلط		التركيب
- شدة إضاءة المصباح L_3 أكبر من المصابيح L_1 و L_2. - المصابيح L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل. - المصابيح L_1 و L_3 معا مربوطين على التفرع مع المصباح L_2. - عند نزع المصباح L_3 يبقى المصابيح L_1 و L_2 متوهجان . لأن المصباح على التفرع مع المصباح L_3 (دائرة مغلقة).			التركيب

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
- المصابيح L_2 و L_3 معا مربوطين على التسلسل مع المصباح L_1 - المصابيح L_2 و L_3 مربوطين على التفرع.	الربط المختلط		
- شدة إضاءة المصباح L_3 أكبر من المصابيح L_1 و L_2. - المصابيح L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل. - المصابيح L_1 و L_2 معا مربوطين على التفرع مع المصباح L_3. - عند نزاع المصباح L_3 يبقى المصابيح L_1 و L_2 متوهجان . لأن المصباح على التفرع مع المصباح L_3 (دائرة مغلقة).			

الملاحظة	نوع الربط	مخططها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
- المصابيح L_2 و L_3 معا مربوطين على التسلسل مع المصباح L_1 - المصابيح L_2 و L_3 مربوطين على التفرع.	الربط المتسلسل		
- شدة إضاءة المصباح L_3 أكبر من المصابيح L_1 و L_2. - المصابيح L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل. - المصابيح L_1 و L_2 معا مربوطين على التفرع مع المصباح L_3. - عند نزع المصباح L_3 يبقى المصابيح L_1 و L_2 متوهجان . لأن المصباح على التفرع مع المصباح L_3 (دارة مغلقة).	الربط المتفرع		

الملاحظة	نوع الربط	مخططاتها النظامي	تركيب الدارة الكهربائية
- المصابيح L_2 و L_3 معا مربوطين على التسلسل مع المصباح L_1 - المصابيح L_2 و L_3 مربوطين على التفرع.	الربط المختلط		
- شدة إضاءة المصباح L_3 أكبر من المصباحين L_1 و L_2. - المصابيح L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل. - المصابيح L_1 و L_2 معا مربوطين على التفرع مع المصباح L_3. - عند نزع المصباح L_3 يبقى المصباحان L_1 و L_2 متوهجان . لأن المصباحان على التفرع مع المصباح L_3 (دائرة مغلقة).			