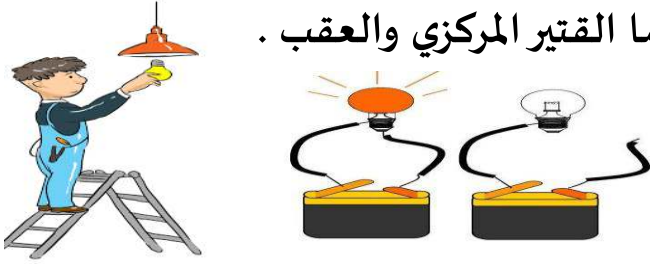



وت02: إشعال مصباح التوهج

1-مصباح التوهج: عنصر كهربائي له قطبان هما القطر المركزي والعقب .



وت03: تركيب الدارات الكهربائية


1-أنواع الربط:

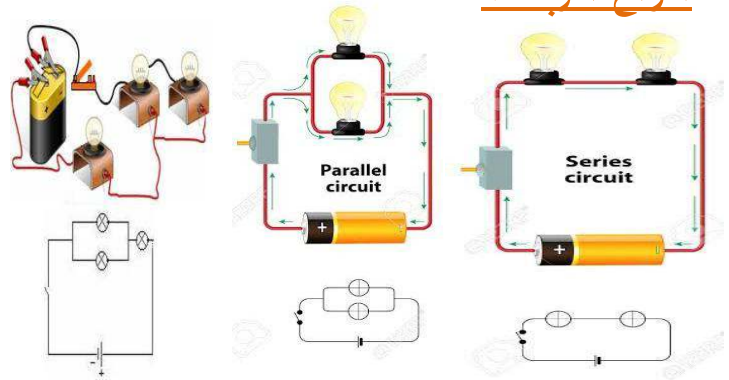

الربط على التسلسل الربط على التفرع الربط المختلط


ملاحظة: في الربط على التسلسل عدد نزع

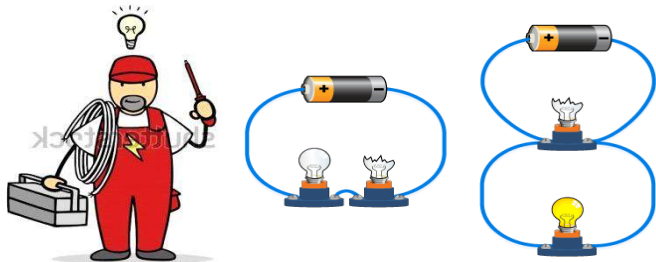أحد المصابيح تنطفئ الأخرى أما في الربط على التفرع فتبقى مشتعلة ويزيد توهجها .



2- الدارة الكهربائية: هي سلسلة غير منقطعة

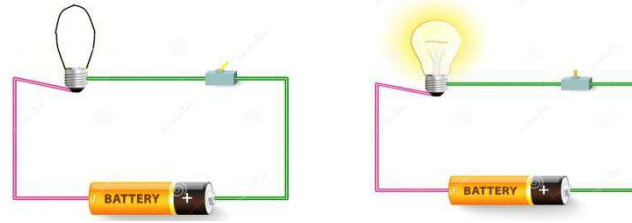لعناصر كهربائية تحتوي على مولد على الأقل.




دائرة مفتوحة

دائرة مغلقة

ملاحظة: لكي يتوهج المصباح يجب أن تكون

الدارة الكهربائية مغلقة .


3- مخطط الدارة الكهربائية:

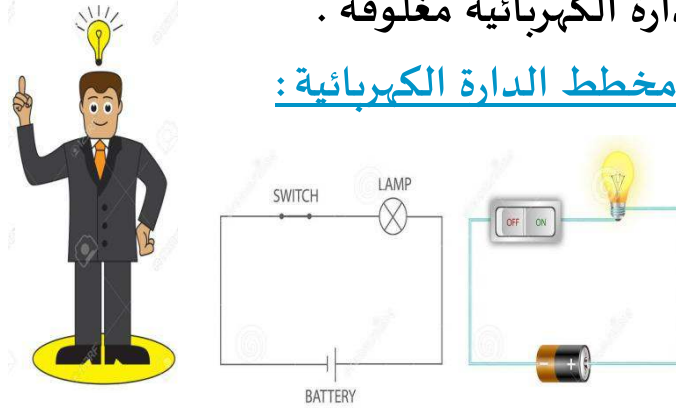

4- النواقل والعوازل:

النواقل: هي المواد التي تنقل الكهرباء

العوازل: هي المواد التي لا تنقل الكهرباء

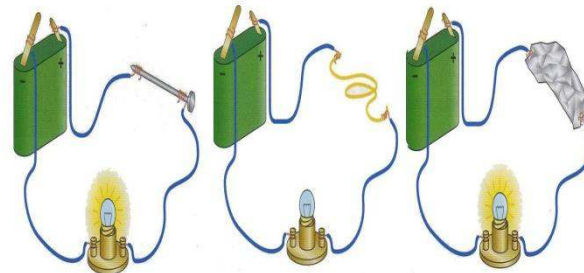

مطوية في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

للسنة الأولى متوسط

الأستاذ خليف محمد



ميدان الظواهر الكهربائية

وت01: الدارة الكهربائية

1-عناصر الدارة الكهربائية:



العنصر	رمزه
مصباح	⊗
محرك	Ⓜ
قاطع مغلقة	⌞
قاطع مفتوحة	⌟
أسلاك توصيل	—
صمام ضوئي	Ⓢ
بطارية	⎓

- في حالة القطاع إستقصار عنصر من الدارة يؤدي إلى إستقصار المأخذ مايتسبب في حريق.



وت06: كيفية تجنب الدارة المستقصرة

لحماية الدارة الكهربائية من الإستقصار يجب
- تغليف الأسلاك بعازل كهربائي .
- وضع منصهرة في الدارة الكهربائية
- وضع قاطع يسمح بقطع التيار عند الضرورة.




الأستاذ: خليفي محمد أمين


2020/2019

وت05: الدارة المستقصرة

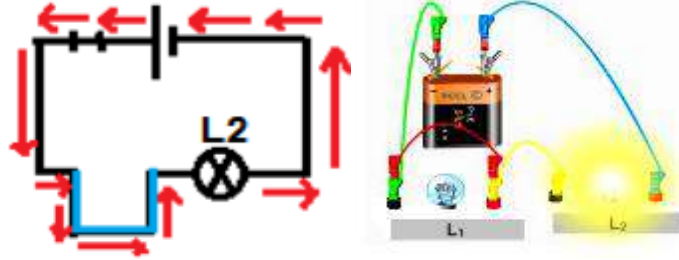1- الدارة المستقصرة عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي يحدث إستقصاره.



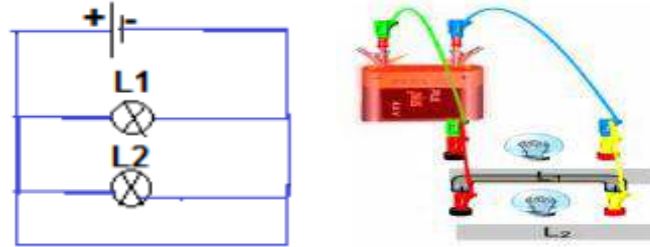ملاحظة: في الربط على التسلسل استقصار أحد عناصرها لايتسبب في فتح الدارة.




ملاحظة: في الربط على التفرع إستقصار أحد المصابيح يؤدي إلى إستقصار العمود.

2- أثار الإستقصار:




✓ شرارة كهربائية وحريق
✓ تلف العناصر الكهربائية
✓ عدم إشتغال الجزء المستقصر

2- ربط الأعمدة: للحصول على دلالة مناسبة نربط مجموعة من الأعمدة على التسلسل.

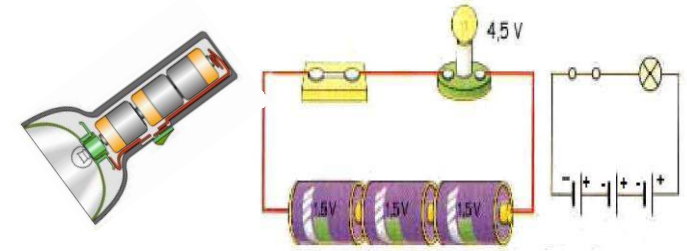


وت04: الدارة ذهاب إياب

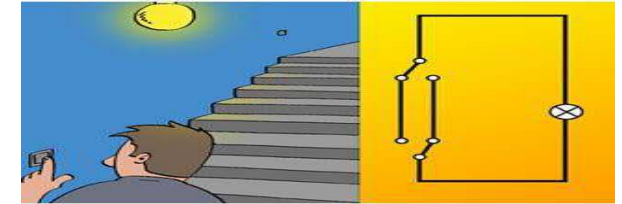1- الدارة ذهاب إياب: هي الدارة التي يمكننا من التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين .
أين نجدها: نجدها في المستشفيات- المدارس- الأروقة - العمارات- المنازل



1- جدول الحقيقة:

المصباح	K2	K1
0	1	0
1	1	1
0	0	1
1	0	0

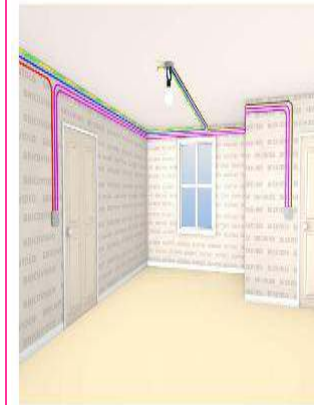

ية في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
للسنة الأولى متوسط

الأستاذ خليف محمد



ان الظواهر الكهربائية


01 : الدارة الكهربائية

عناصر الدارة الكهربائية :



الرمز	العلامة
	مصدر
	مستعمل
	مفتاح
	سلك توصيل
	صعد ضوئي
	بطارية

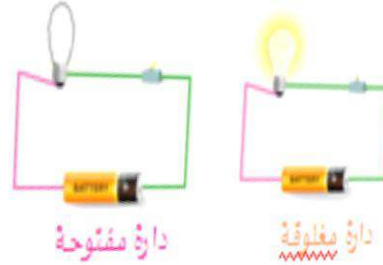1- الدارة الكهربائية : هي سلسلة غير منقطعة
لعناصر كهربائية تحتوي على مولد على الأقل.




ملاحظة : لكي يتوهج المصباح يجب أن تكون
الدارة الكهربائية مغلقة .

3- مخطط الدارة الكهربائية :



4- التواقيف والعوازل :

التواقيف : هي المواد التي تنقل الكهرباء
العوازل : هي المواد التي لا تنقل الكهرباء

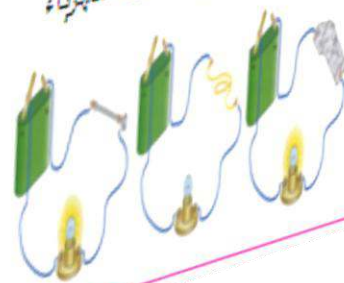


وت 02 : اشتعال مصباح التوهج

1- مصباح التوهج : عنصر كهربائي له قطبان
هما القطب المركزي والقطب .



وت 03 : تركيب الدارات الكهربائية

1- أنواع الربط :

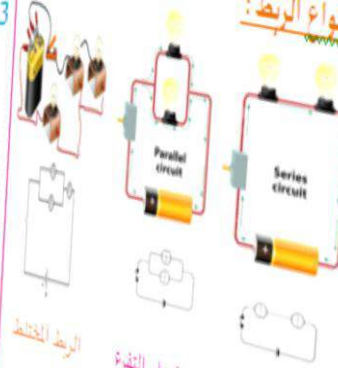

الربط على التسلسل : الربط على التفرع
ملاحظة : في الربط على التسلسل عند نزع
أحد المصابيح تنطفئ الأخرى أما في الربط على
التفرع فتبقى مشتعلة ونريد توهمها .

