


الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الرابعة متوسط

وضعية إدماج التعلم

اشتكت الأم لابنها أحمد عن بعض الأعطال الكهربائية الموجودة في البيت، فهي تصاب بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة، كما أن مصباح المطبخ تلف ويجب تغييره. حتى يصلح أحمد هذه الأعطال، رسم جزءاً من مخطط الشبكة المنزلية كما في الوثيقة المقابلة:

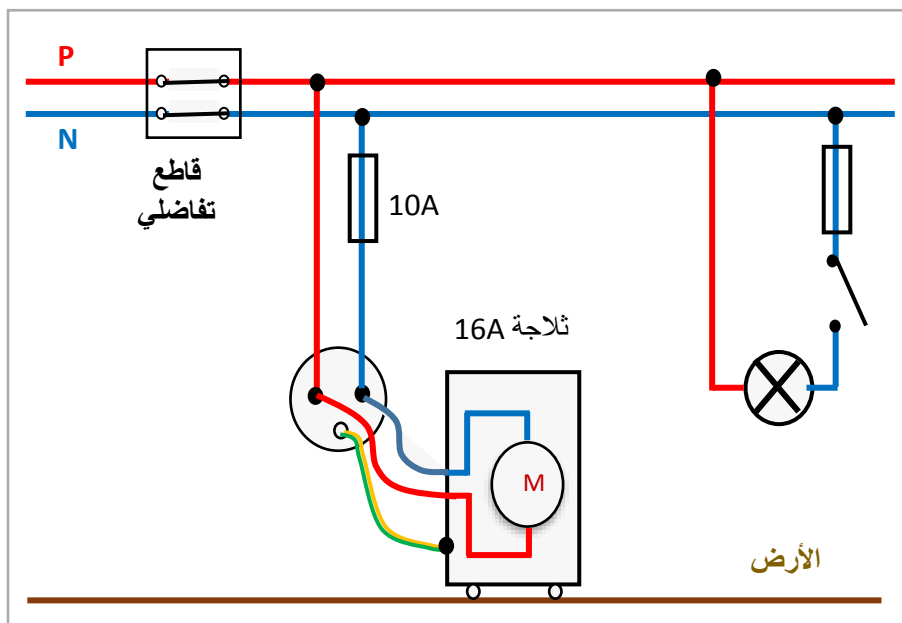- (1) ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيت وما هي خصائصه؟
- (2) ما سبب تكهرب الأم وما هي الحلول الممكنة لتجنب الصدمة الكهربائية؟
- (3) عندما أراد أحمد تغيير مصباح المطبخ التالف، أصيب بصدمة كهربائية رغم فته القاطعة.
- ما سبب تكهرب أحمد وما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالة
- (4) ما دور القاطع التفاضلي والمنصهرة؟
- (5) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط، ثم أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء وإضافة النقص.



الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الرابعة متوسط

وضعية إدماج التعلم

اشتكت الأم لابنها أحمد عن بعض الأعطال الكهربائية الموجودة في البيت، فهي تصاب بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة، كما أن مصباح المطبخ تلف ويجب تغييره. حتى يصلح أحمد هذه الأعطال، رسم جزءاً من مخطط الشبكة المنزلية كما في الوثيقة المقابلة:

- (1) ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيت وما هي خصائصه؟
- (2) ما سبب تكهرب الأم وما هي الحلول الممكنة لتجنب الصدمة الكهربائية؟
- (3) عندما أراد أحمد تغيير مصباح المطبخ التالف، أصيب بصدمة كهربائية رغم فته القاطعة.
- ما سبب تكهرب أحمد وما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالة
- (4) ما دور القاطع التفاضلي والمنصهرة؟
- (5) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط، ثم أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء وإضافة النقص.

