

الوضعية الإدماجية: 8ن

اشترى أبو احمد بيت جديد مع تجهيزه ببعض الأجهزة الكهربائية من بينها فرن كهربائي مكتوب عليه الدلالة (2800 W - 220V) وثلاجة مستعملة.

لكنه لاحظ بعض المشاكل عند تشغيل بعض الأجهزة من بينها.

*الشعور بصدمة كهربائية عند لمس الثلاجة الموصولة بالمأخذ (2).


*يفصل القاطع الفرعي في المأخذ (1) التيار الكهربائي عند توصيل الفرن الكهربائي.

وعند ما عرض أبو احمد مخطط الكهربائي للبيت عن مختص في الشبكات الكهربائية نبهه لبعض النقائص والتعديلات في المخطط.

1-ساعد أبو احمد في معرفة سبب حدوث هاتين المشكلتين؟

2-اقترح حل مناسب لتفادي حدوث هاتين المشكلتين؟

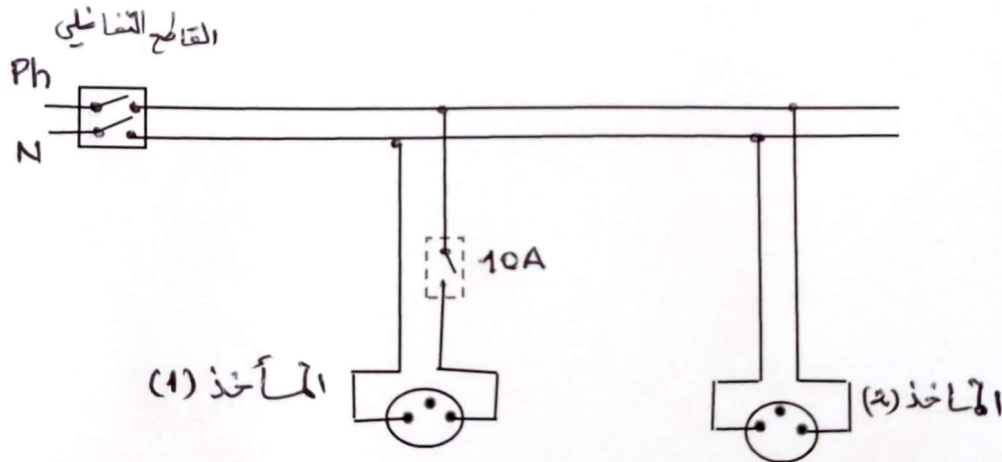3-اعد رسم مخطط الكهربائي مع إجراء التعديلات وإضافة النقائص اللازمة لتفادي حدوث مشاكل وأخطار في المخطط الكهربائي عند تشغيل الأجهزة الكهربائية؟



إن فهم السؤال يسبق الإجابة
بالتوفيق