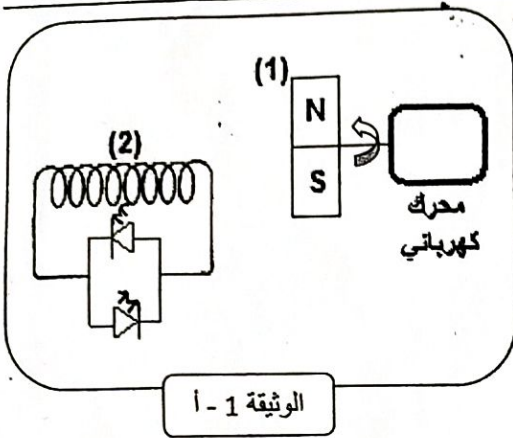


الجزء الأول (12 نقطة) :


التمرين الأول (6 نقاط) :

I في حصة الأعمال المخبرية حقق متعلمون برفقة أستاذهم التجربة الموضحة في الوثيقة (1- أ)، عند تشغيل المحرك توهج الصمامان بالتناوب.

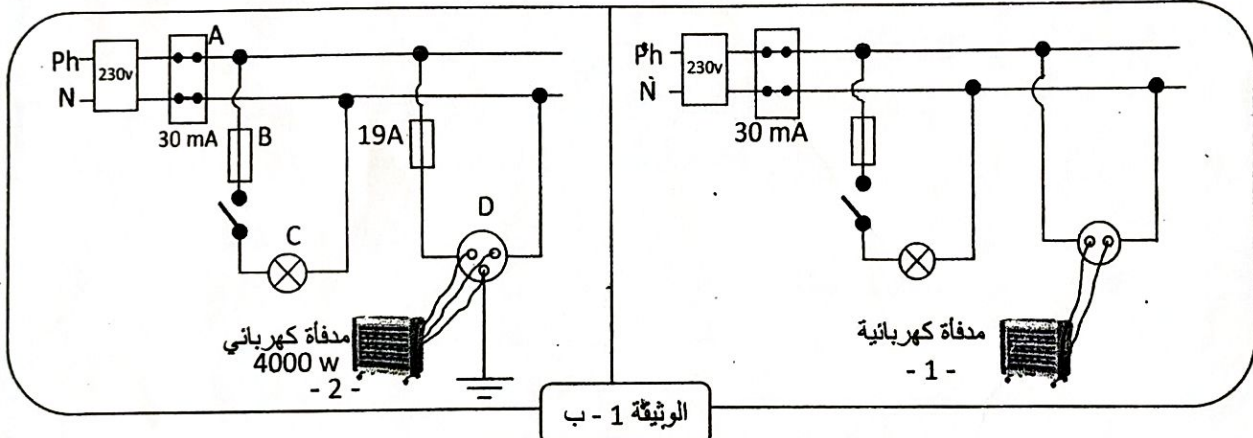- (1) تعرف على العنصرين 1 و 2 مبينا الظاهرة الحادثة.
- (2) حدد نوع التيار الكهربائي الناتج مستخلصا خصائصه.



II تظهر صورتين التاليتين مخططان كهربائيان لشبكة كهربائية منزلية (الوثيقة 1 - ب) تشتغل بالتيار الكهربائي الناتج سابقا.



- (1 أ) تعرف على العناصر الكهربائية (A), (B), (C), (D) المستعملة في هذين المخططين.
- (ب) ما معنى الدلالات 4000W , 19 A , 30 mA .

(2) أي المخططين الكهربائيين صحيح من ناحية احترامه لضوابط الأمن الكهربائي؟ علّل.

التمرين الثاني (6 نقاط) :

بعد إتمام البرنامج أراد أستاذ العلوم الفيزيائية اختبار مدى استيعاب متعلميه لبعض المعارف .
فعرض عليهم (الوثيقة 2) .

