

3 - ماذا ينتج عن تلامس المربطان C و B بسلك ناقل و ما الخطر الناجم عنه؟

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)


استأجرت عائلة مريم التي تدرس في السنة الرابعة متوسط بيتا في منطقة جبلية لقضاء عطلة الشتاء. لكن ما ان انتقلت اليه حتى واجهتها عدة مشاكل حيث: المشكلة 1: أراد الجد فتح الثلاجة ف شعر بصدمة كهربائية المشكلة 2: إضاءة مصابيح الغرفة ضعيفة. المشكلة 3: أراد الأب تغيير المصابيح ففتح القاطعة التي تتحكم فيهما لكنه صعق كهربائيا. المشكلة 4: عدم اشتغال الغسالة رغم سلامتها من أي عطب. المشكلة 5: عند تشغيل جميع الأجهزة المبينة في المخطط في آن واحد ينقطع التيار عن كل المنزل. فقال الجد هذا البيت مشؤوم يجب الخروج منه. لكن مريم أكدت لهم أن لكل مشكل سبب و حل و لا دخل للشؤم هنا.

1 - على ضوء ما درست ساعد مريم في تفسير ما حدث بملأ الجدول التالي:

رقم المشكلة	سببها	الحلول المقترحة

2 - أعد رسم المخطط الكهربائي لهذا البيت و أنجز عليه الإضافات و التعديلات المناسبة لحماية الأشخاص و الأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.

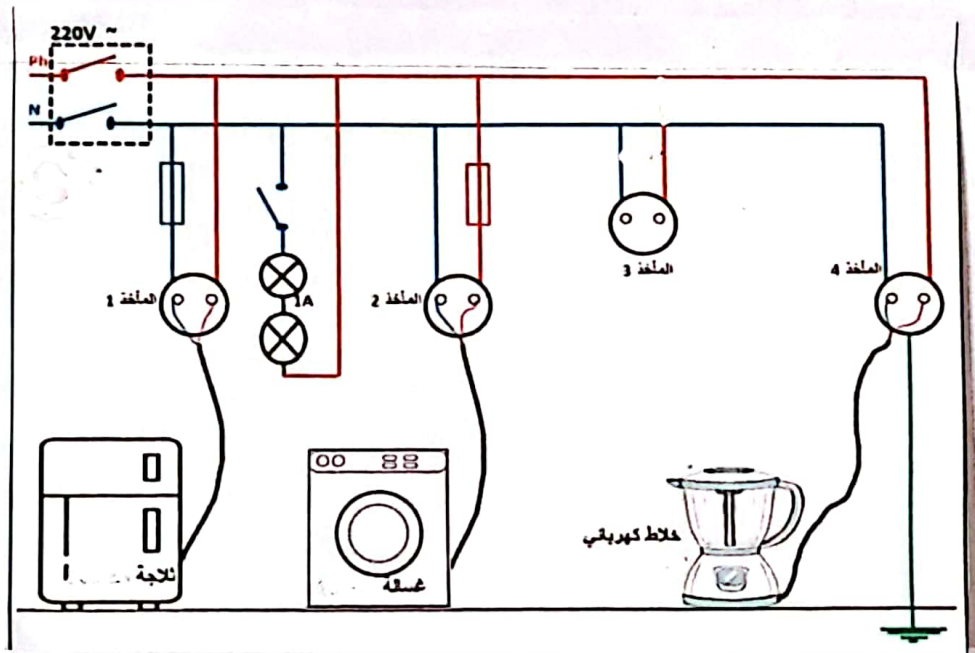3 - قَدِّم نصيحتين عند التعامل مع الكهرباء .



غزة رمز الصمود قلبنا بك موصول ودعائنا بالنصر لك مبذول

عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر

بالتوفيق